

Grundlagen der Rechnerarchitektur Blatt 5

Marco Deuscher

Carolin Schindler

05. Dezember 2019

1 Eine Schaltung für den Weihnachtsbaum

(a) Wahrheitstafel

x_i kodieren Tag und s_i ist Segment i

Tag	x_3	x_2	x_1	x_0	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7
So 01	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Mo 02	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Di 03	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
Mi 04	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0
Do 05	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Fr 06	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
Sa 07	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
So 08	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mo 09	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
Di 10	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
Mi 11	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
Do 12	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
Fr 13	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
Sa 14	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
So 15	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Mo 16	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0

(b) Kanonische Normalformen

$$f_{1,DKNF} = (\bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0) + (\bar{x}_3\bar{x}_2x_1x_0) + (\bar{x}_3x_2\bar{x}_1x_0) + (\bar{x}_3x_2x_1\bar{x}_0) + (\bar{x}_3x_2x_1x_0) + (x_3\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0) + (x_3\bar{x}_2\bar{x}_1x_0) + (x_3\bar{x}_2x_1\bar{x}_0) + (x_3\bar{x}_2x_1x_0) + (x_3x_2\bar{x}_1\bar{x}_0) + (x_3x_2\bar{x}_1x_0) + (x_3x_2x_1\bar{x}_0) + (x_3x_2x_1x_0)$$

$$f_{2,KKNF} = (\bar{x}_3 + x_2 + x_1 + x_0) \cdot (\bar{x}_3 + x_2 + \bar{x}_1 + x_0) \cdot (\bar{x}_3 + x_2 + \bar{x}_1 + \bar{x}_0) \cdot (\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + x_1 + x_0) \cdot (\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_1 + x_0)$$

(c) Algebraische Minimierung

$$\begin{aligned}
f_{1,DNF} &\stackrel{P4,P3'}{=} (\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0(\bar{x}_3+x_3)) + (x_2x_1x_0(\bar{x}_3+x_3)) + (x_3x_2x_1(\bar{x}_0+x_0)) + (x_3x_2x_0(\bar{x}_1+x_1)) \\
&\quad + (x_3x_1x_0(\bar{x}_2+x_2)) + (x_3\bar{x}_1x_0(\bar{x}_2+x_2)) + (x_3x_1\bar{x}_0(\bar{x}_2+x_2)) + (x_2x_1\bar{x}_0(\bar{x}_3+x_3)) \\
&\quad + (x_2\bar{x}_1x_0(\bar{x}_3+x_3)) + (x_3x_2\bar{x}_1(\bar{x}_0+x_0)) + (\bar{x}_3x_1x_0(\bar{x}_2+x_2)) \\
&\stackrel{P9',P5}{=} \bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0 + x_2x_1x_0 + x_3x_2x_1 + x_3x_2x_0 + x_3x_1x_0 + x_3\bar{x}_1x_0 + x_3x_1\bar{x}_0 + x_2x_1\bar{x}_0 \\
&\quad + x_2\bar{x}_1x_0 + x_3x_2\bar{x}_1 + \bar{x}_3x_1x_0 \\
&\stackrel{P4,P3'}{=} (x_2x_1(x_0+\bar{x}_0)) + (x_3x_2(x_1+\bar{x}_1)) + (x_3x_1(x_0+\bar{x}_0)) + (x_3x_0(x_1+\bar{x}_1)) + (x_1x_0(x_3+\bar{x}_3)) \\
&\quad + (x_2x_0(x_1+\bar{x}_1)) + \bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0 + x_3x_2x_0 \\
&\stackrel{P9',P5}{=} x_2x_1 + x_3x_2 + x_3x_1 + x_3x_0 + x_1x_0 + x_2x_0 + \bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0 + x_3x_2x_0 \\
&\stackrel{P11'}{=} x_2x_1 + x_3x_2 + x_3x_1 + x_3x_0 + x_1x_0 + x_2x_0 + \bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f_{2,KNF} &\stackrel{P4',P3}{=} ((\bar{x}_3+x_2+x_0) + (x_1\bar{x}_1)) \cdot ((\bar{x}_3+\bar{x}_2+x_0) + (x_1\bar{x}_1)) \cdot ((\bar{x}_3+x_2+\bar{x}_1) + (x_0\bar{x}_0)) \\
&\stackrel{P9,P5'}{=} (\bar{x}_3+x_2+x_0) \cdot (\bar{x}_3+\bar{x}_2+x_0) \cdot (\bar{x}_3+x_2+\bar{x}_1) \\
&\stackrel{P4'}{=} ((\bar{x}_3+x_0) + (x_2\bar{x}_2)) \cdot (x_3+x_2+\bar{x}_1) \\
&\stackrel{P9,P5'}{=} (\bar{x}_3+x_0) \cdot (x_3+x_2+\bar{x}_1)
\end{aligned}$$

(d) Karnaugh-Veitch

Segment 3: $f_{3,KV,DNF} = x_3 + x_2x_0 + x_2x_1 + \bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0$

	\bar{x}_0	x_0	x_0	\bar{x}_0	
\bar{x}_1	1	0	1	0	\bar{x}_3
x_1	0	0	1	1	\bar{x}_3
x_1	1	1	1	1	x_3
\bar{x}_1	1	1	1	1	x_3
	\bar{x}_2	\bar{x}_2	x_2	x_2	

Segment 4: $f_{4,KV,KNF} = (\bar{x}_0 + \bar{x}_1 + \bar{x}_3) \cdot (\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + x_0) \cdot (\bar{x}_3 + x_1 + x_0)$

	\bar{x}_0	x_0	x_0	\bar{x}_0	
\bar{x}_1	1	1	1	1	\bar{x}_3
x_1	1	1	1	1	\bar{x}_3
x_1	1	0	0	0	x_3
\bar{x}_1	0	1	1	0	x_3
	\bar{x}_2	\bar{x}_2	x_2	x_2	

(e) Quine McCluskey

Segment 5: $f_{5,QMC} = \bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0 + x_2x_1 + x_2x_0 + x_3$

$$\begin{aligned}
Q_{4,4} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0\} \\
Q_{4,3} &= \{x_3\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0\} \\
Q_{4,2} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2x_1\bar{x}_0, \bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1x_0, \bar{x}_3x_2x_1\bar{x}_0, \bar{x}_3x_2\bar{x}_1x_0, x_3x_2\bar{x}_1\bar{x}_0\} \\
Q_{4,1} &= \{\bar{x}_3x_2x_1x_0, x_3\bar{x}_2x_1x_0, x_3x_2\bar{x}_1x_0, x_3x_2x_1\bar{x}_0\} \\
Q_{4,0} &= \{x_3x_2x_1x_0\} \\
\hline
Q_{3,3} &= \{\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0\} \\
Q_{3,2} &= \{x_3\bar{x}_2\bar{x}_0, x_3\bar{x}_2\bar{x}_1, x_3\bar{x}_1\bar{x}_0\} \\
Q_{3,1} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2x_1, x_3x_1\bar{x}_0, x_3\bar{x}_2x_0, x_3\bar{x}_1x_0, \bar{x}_3x_2x_1, x_2x_1\bar{x}_0, \bar{x}_3x_2x_0, x_2\bar{x}_1x_0, x_3x_2\bar{x}_1, x_3x_2\bar{x}_0\} \\
Q_{3,0} &= \{x_2x_1x_0, x_3x_1x_0, x_3x_2x_0, x_3x_2x_1\} \\
\hline
Q_{2,2} &= \{\} \\
Q_{2,1} &= \{x_3\bar{x}_2, x_3\bar{x}_0, x_3\bar{x}_1\} \\
Q_{2,0} &= \{x_3x_1, x_3x_0, x_2x_1, x_2x_0, x_3x_2\} \\
\hline
Q_{1,1} &= \{\} \\
Q_{1,0} &= \{x_3\}
\end{aligned}$$

Segment 6: $f_{6,QMC} = \bar{x}_2x_1\bar{x}_0 + \bar{x}_1x_0 + \bar{x}_3$

$$\begin{aligned}
Q_{4,4} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0\} \\
Q_{4,3} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1x_0, \bar{x}_3\bar{x}_2x_1\bar{x}_0, \bar{x}_3x_2\bar{x}_1\bar{x}_0\} \\
Q_{4,2} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2x_1x_0, \bar{x}_3x_2\bar{x}_1x_0, \bar{x}_3x_2x_1\bar{x}_0, x_3\bar{x}_2\bar{x}_1x_0, x_3\bar{x}_2x_1\bar{x}_0\} \\
Q_{4,1} &= \{\bar{x}_3x_2x_1x_0, x_3x_2\bar{x}_1x_0\} \\
Q_{4,0} &= \{\} \\
\hline
Q_{3,3} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1, \bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_0, \bar{x}_3\bar{x}_1\bar{x}_0\} \\
Q_{3,2} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2x_0, \bar{x}_3\bar{x}_1x_0, \bar{x}_2\bar{x}_1x_0, \bar{x}_3\bar{x}_2x_1, \bar{x}_3x_1\bar{x}_0, \bar{x}_2x_1\bar{x}_0, \bar{x}_3x_2\bar{x}_1, \bar{x}_3x_2\bar{x}_0\} \\
Q_{3,1} &= \{\bar{x}_3x_2x_0, \bar{x}_3x_2x_0, x_1\bar{x}_1x_0, \bar{x}_3x_2x_1, x_3\bar{x}_1x_0\} \\
Q_{3,0} &= \{\} \\
\hline
Q_{2,2} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2, \bar{x}_3\bar{x}_1, \bar{x}_3\bar{x}_0\} \\
Q_{2,1} &= \{\bar{x}_3x_0, \bar{x}_1x_0, \bar{x}_3x_1, \bar{x}_3x_2\} \\
Q_{2,0} &= \{\} \\
\hline
Q_{1,1} &= \{\bar{x}_3\} \\
Q_{1,0} &= \{\}
\end{aligned}$$

(f) Weniger ist mehr

Segment 1(b): $13 \cdot \text{AND}_4 + \text{OR}_7 + \text{OR}_7 + 23 \cdot \text{NOT}_1 \rightarrow 208 \text{Transistoren}$

Segment 1(c): $6 \cdot \text{AND}_2 + \text{AND}_3 + \text{OR}_7 + 3 \cdot \text{NOT}_1 \rightarrow 66 \text{Transistoren}$

\rightarrow Ersparnis um $(1 - \frac{66}{208} \approx 39.8\%)$ durch Minimierung

Segment 2(b): $\text{AND}_5 + 5 \cdot \text{OR}_4 + 11 \cdot \text{NOT}_1 \rightarrow 84 \text{Transistoren}$

Segment 2(c): $\text{AND}_2 + \text{OR}_2 + \text{OR}_3 + 2 \cdot \text{NOT}_1 \rightarrow 24 \text{Transistoren}$

\rightarrow Ersparnis um $(1 - \frac{24}{84} \approx 71.4\%)$ durch Minimierung