

# Grundlagen der Rechnerarchitektur Blatt 5

Marco Deuscher

Carolin Schindler

05. Dezember 2019

## 1 Eine Schaltung für den Weihnachtsbaum

### (a) Wahrheitstafel

$x_i$  kodieren Tag und  $s_i$  ist Segment i

Tag	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$s_1$	$s_2$	$s_3$	$s_4$	$s_5$	$s_6$	$s_7$
So 01	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Mo 02	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Di 03	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
Mi 04	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0
Do 05	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Fr 06	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
Sa 07	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
So 08	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mo 09	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
Di 10	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
Mi 11	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
Do 12	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
Fr 13	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
Sa 14	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
So 15	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Mo 16	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0

### (b) Kanonische Normalformen

$$f_{1,DKNF} = (\bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0) + (\bar{x}_3\bar{x}_2x_1x_0) + (\bar{x}_3x_2\bar{x}_1x_0) + (\bar{x}_3x_2x_1\bar{x}_0) + (\bar{x}_3x_2x_1x_0) + (x_3\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0) + (x_3\bar{x}_2\bar{x}_1x_0) + (x_3\bar{x}_2x_1\bar{x}_0) + (x_3\bar{x}_2x_1x_0) + (x_3x_2\bar{x}_1\bar{x}_0) + (x_3x_2\bar{x}_1x_0) + (x_3x_2x_1\bar{x}_0) + (x_3x_2x_1x_0)$$

$$f_{2,KKNF} = (\bar{x}_3 + x_2 + x_1 + x_0) \cdot (\bar{x}_3 + x_2 + \bar{x}_1 + x_0) \cdot (\bar{x}_3 + x_2 + \bar{x}_1 + \bar{x}_0) \cdot (\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + x_1 + x_0) \cdot (\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_1 + x_0)$$

### (c) Algebraische Minimierung

$$f_{1,DNF} = XXX$$

$$f_{2,KNF} = XXX$$

**(d) Karnaugh-Veitch**

Segment 3:  $f_{3,KV,DNF} = x_3 + x_2x_0 + x_2x_1 + \bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0$

	$\bar{x}_0$	$x_0$	$x_0$	$\bar{x}_0$	
$\bar{x}_1$	1	0	1	0	$\bar{x}_3$
$x_1$	0	0	1	1	$\bar{x}_3$
$x_1$	1	1	1	1	$x_3$
$\bar{x}_1$	1	1	1	1	$x_3$
	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	$x_2$	$x_2$	

Segment 4:  $f_{4,KV,KNF} = (\bar{x}_0 + \bar{x}_1 + \bar{x}_3) \cdot (\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + x_0) \cdot (\bar{x}_3 + x_1 + x_0)$

	$\bar{x}_0$	$x_0$	$x_0$	$\bar{x}_0$	
$\bar{x}_1$	1	1	1	1	$\bar{x}_3$
$x_1$	1	1	1	1	$\bar{x}_3$
$x_1$	1	0	0	0	$x_3$
$\bar{x}_1$	0	1	1	0	$x_3$
	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	$x_2$	$x_2$	

**(e) Quine McCluskey**

Segment 5:  $f_{5,QMC} = \bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0 + x_2x_1 + x_2x_0 + x_3$

$$Q_{4,4} = \{\bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0\}$$

$$Q_{4,3} = \{\underline{x_3\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0}\}$$

$$Q_{4,2} = \{\underline{x_3\bar{x}_2x_1\bar{x}_0}, \underline{x_3\bar{x}_2\bar{x}_1x_0}, \underline{\bar{x}_3x_2x_1\bar{x}_0}, \underline{\bar{x}_3x_2\bar{x}_1x_0}, \underline{x_3x_2\bar{x}_1\bar{x}_0}\}$$

$$Q_{4,1} = \{\underline{\bar{x}_3x_2x_1x_0}, \underline{x_3\bar{x}_2x_1x_0}, \underline{x_3x_2\bar{x}_1x_0}, \underline{x_3x_2x_1\bar{x}_0}\}$$

$$Q_{4,0} = \{x_3x_2x_1x_0\}$$

$$Q_{3,3} = \{\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0\}$$

$$Q_{3,2} = \{\underline{x_3\bar{x}_2\bar{x}_0}, \underline{x_3\bar{x}_2\bar{x}_1}, \underline{x_3\bar{x}_1\bar{x}_0}\}$$

$$Q_{3,1} = \{\underline{x_3\bar{x}_2x_1}, \underline{x_3x_1\bar{x}_0}, \underline{x_3\bar{x}_2x_0}, \underline{x_3\bar{x}_1x_0}, \underline{\bar{x}_3x_2x_1}, \underline{x_2x_1\bar{x}_0}, \underline{\bar{x}_3x_2x_0}, \underline{x_2\bar{x}_1x_0}, \underline{x_3x_2\bar{x}_1}, \underline{x_3x_2\bar{x}_0}\}$$

$$Q_{3,0} = \{\underline{x_2x_1x_0}, \underline{x_3x_1x_0}, \underline{x_3x_2x_0}, \underline{x_3x_2x_1}\}$$

$$Q_{2,2} = \{\}$$

$$Q_{2,1} = \{\underline{x_3\bar{x}_2}, \underline{x_3\bar{x}_0}, \underline{x_3\bar{x}_1}\}$$

$$Q_{2,0} = \{\underline{x_3x_1}, \underline{x_3x_0}, \underline{x_2x_1}, \underline{x_2x_0}, \underline{x_3x_2}\}$$

$$Q_{1,1} = \{\}$$

$$Q_{1,0} = \{x_3\}$$

Segment 6:  $f_{6,QMC} = \bar{x}_2x_1\bar{x}_0 + \bar{x}_1x_0 + \bar{x}_3$

$$\begin{aligned}
Q_{4,4} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0\} \\
Q_{4,3} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1x_0, \bar{x}_3\bar{x}_2x_1\bar{x}_0, \bar{x}_3x_2\bar{x}_1\bar{x}_0\} \\
Q_{4,2} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2x_1x_0, \bar{x}_3x_2\bar{x}_1x_0, \bar{x}_3x_2x_1\bar{x}_0, \bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1x_0, \bar{x}_3\bar{x}_2x_1\bar{x}_0\} \\
Q_{4,1} &= \{\bar{x}_3x_2x_1x_0, \bar{x}_3x_2\bar{x}_1x_0\} \\
Q_{4,0} &= \{\} \\
\hline
Q_{3,3} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_1, \bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_0, \bar{x}_3\bar{x}_1\bar{x}_0\} \\
Q_{3,2} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2x_0, \bar{x}_3\bar{x}_1x_0, \bar{x}_2\bar{x}_1x_0, \bar{x}_3\bar{x}_2x_1, \bar{x}_3x_1\bar{x}_0, \bar{x}_2x_1\bar{x}_0, \bar{x}_3x_2\bar{x}_1, \bar{x}_3x_2\bar{x}_0\} \\
Q_{3,1} &= \{\bar{x}_3x_2x_0, \bar{x}_3x_2x_0, \bar{x}_1\bar{x}_1x_0, \bar{x}_3x_2x_1, \bar{x}_3\bar{x}_1x_0\} \\
Q_{3,0} &= \{\} \\
\hline
Q_{2,2} &= \{\bar{x}_3\bar{x}_2, \bar{x}_3\bar{x}_1, \bar{x}_3\bar{x}_0\} \\
Q_{2,1} &= \{\bar{x}_3x_0, \bar{x}_1x_0, \bar{x}_3x_1, \bar{x}_3x_2\} \\
Q_{2,0} &= \{\} \\
\hline
Q_{1,1} &= \{\bar{x}_3\} \\
Q_{1,0} &= \{\}
\end{aligned}$$

**(f) Weniger ist mehr**

Segment 1(b):  $13 \cdot \text{AND}_4 + \text{OR}_7 + \text{OR}_7 + 23 \cdot \text{NOT}_1 \rightarrow 208 \text{Transistoren}$

Segment 1(c):  $6 \cdot \text{AND}_2 + \text{AND}_3 + \text{OR}_7 + 3 \cdot \text{NOT}_1 \rightarrow 66 \text{Transistoren}$

$\rightarrow$  Ersparnis um  $(1 - \frac{66}{208} \approx 39.8\%)$  durch Minimierung

Segment 2(b):  $\text{AND}_5 + 5 \cdot \text{OR}_4 + 11 \cdot \text{NOT}_1 \rightarrow 84 \text{Transistoren}$

Segment 2(c):  $\text{AND}_2 + \text{OR}_2 + \text{OR}_3 + 2 \cdot \text{NOT}_1 \rightarrow 24 \text{Transistoren}$

$\rightarrow$  Ersparnis um  $(1 - \frac{24}{84} \approx 71.4\%)$  durch Minimierung